


Elektrisk kredsløb (2)

Du skal bruge

- batteri
- miniledninger
- lampefatning med pære
- afbryder

Du skal lave et elektrisk kredsløb

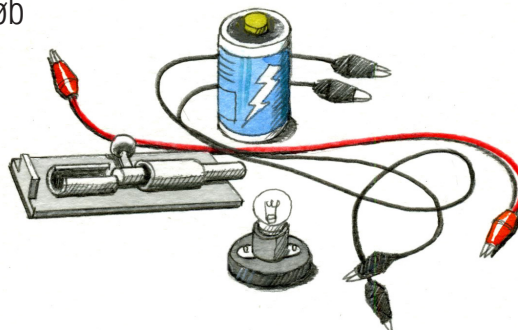Lav en tegning af et lukket kredsløb, der kan få en pære til at lyse ved at forbinde et batteri med pæren i en lampefatning.



Empty rectangular box for drawing the circuit.